

NOMBRES: QUISHPE JHONATAN, FLORES ANDRE

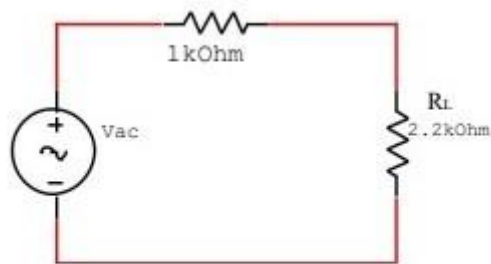


Figura 7.1. Circuito con alimentación en c.a.

$$V_{pp} = 20$$

$$F = 2.5\text{ KHz}$$

$$V_p = 10$$

$$V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{10}{\sqrt{2}} = 7.071\text{ Vrms}$$

$$I = \frac{10}{3.2\text{ K}} = 3.125 \times 10^{-3}\text{ A}$$

$$V = 2.2\text{ K}(3.125 \times 10^{-3}) = 6.875\text{ Vp}$$

$$V_{rms} = \frac{6.875}{\sqrt{2}} = 4.86\text{ Vrms}$$

PERIODO

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{2.5\text{ K}} = 0.4\text{ (ms)}$$

FRECUENCIA ANGULAR

$$\omega = 2\pi F \rightarrow 2\pi(2.5\text{ K}) = 15707.96\left(\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)$$